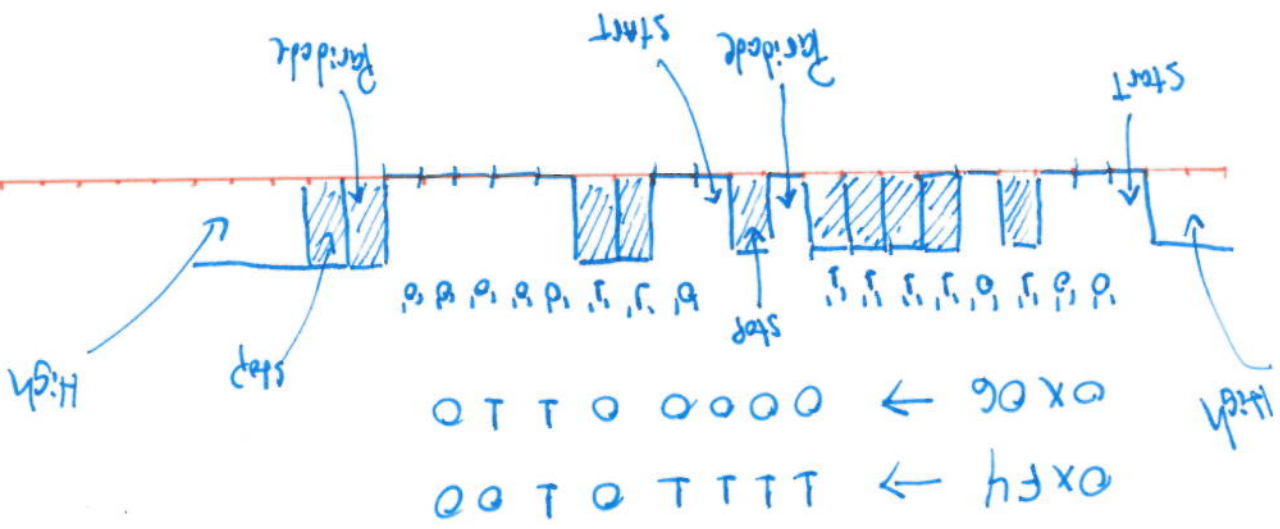


1a.


1b. 8 bits de dado, ímpar, 1 stop bit



1c. Para cada byte a ser transmitido adicionar:

- 1 bit start
  - 1 bit paridade
  - 1 bit stop
- ∴ 2 bytes → 2.8 + 2.1 + 1 = 5.9 bytes
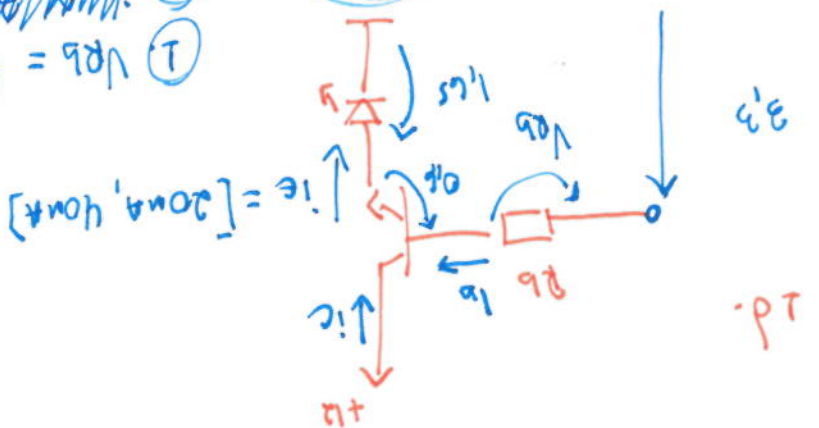
$$250 \frac{9600 \text{ b}}{\text{s}} = 2.5 \text{ ms}$$



1)  $V_{RB} = 3.3 - 1.65 - 0.6 = 1.05V$


2)  $V_{RB} = 1.05V$

3)  $R_B = \frac{1.05V}{0.020A} = 52.5 \Omega$

4)  $R_B = \frac{1.05V}{0.020A} = 52.5 \Omega$

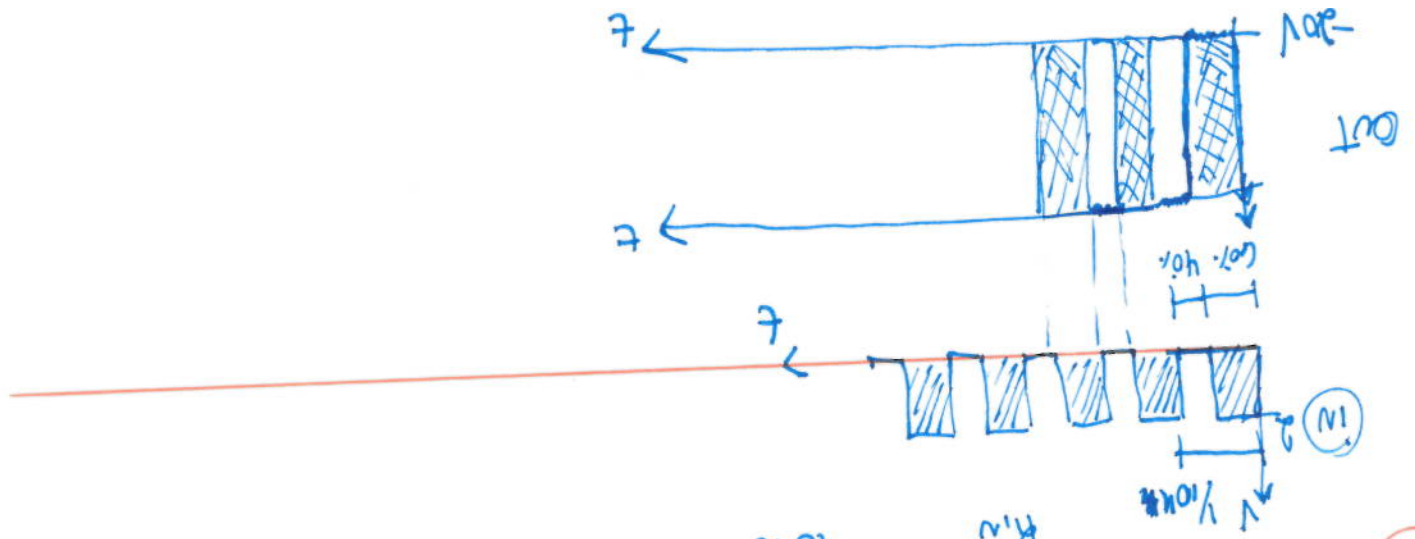3. b.

$$G_{out} = -\frac{R_{in}}{R_f} = -\frac{8.2k}{100k} = -0.082$$



A	B	C
1	0	0
0	1	0
0	0	1



A	B	C
1	0	0
0	1	0
0	0	1

A	B	C
1	0	0
0	1	0
0	0	1

